



**UNIVASSOURAS**  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DE SAQUAREMA



**UNIVASSOURAS**

Curso de Graduação em Engenharia de Software



# Infraestrutura de TI para Engenharia de Software

Aula 3 parte II

**Prof. Dr. André Saraiva**

Doutor em Ciência da Computação

Mestre em sistemas Computacionais

Especialista em Arquitetura e Projeto de Cloud Computing



**UNIVASSOURAS**  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DE SAQUAREMA

### Lógica Digital

#### Álgebra Booleana

- **Disciplina Matemática** - utilizada para projetar e analisar comportamento de circuitos digitais em computadores e sistemas digitais
- Homenageia George Boole
  - Propôs os princípios básicos em 1854
- Análise: Modo econômico de descrever Circuito Digital
- Projeto: Dada uma função, a álgebra booleana pode ser aplicada para desenvolver uma implementação simplificada dessa função.

### Lógica Digital

#### Variáveis Booleanas e Operações

- Uso de variáveis e operações
  - Uma variável pode assumir os valores:
    - 1 – TRUE
    - 0 – FALSE
  - Operações Lógicas básicas:
    - AND
    - OR
    - NOT



## Lógica Digital

### Variáveis Booleanas e Operações

- AND
  - O resultado é TRUE se ambos os operadores são TRUE.
  - Na ausência de parênteses tem precedência sobre OR.
  - Representação:
    - $A \text{ AND } B = A \cdot B$
    - $A \text{ AND } B = AB$

### Lógica Digital

#### Variáveis Booleanas e Operações

- OR
  - O resultado é TRUE se um ou ambos os operadores são TRUE.
  - Representação:
    - $A \text{ AND } B = A + B$
- NOT
  - Inverte o valor do operando
  - $A = \bar{A}$



## Lógica Digital

### Variáveis Booleanas e Operações

- NAND
  - É o complemento (NOT) da função AND
  - $A \text{ NAND } B = \text{NOT}(A \text{ AND } B) = \overline{AB}$
- NOR
  - É o complemento (NOT) da função OR
  - $A \text{ NOR } B = \text{NOT}(A \text{ OR } B) = \overline{A + B}$

 Lógica Digital

## Operadores Booleanos

P	Q	NOT P ( $\bar{P}$ )	P AND Q ( $P \cdot Q$ )	P OR Q ( $P + Q$ )	P NAND Q ( $\overline{P \cdot Q}$ )	P NOR Q ( $\overline{P + Q}$ )	P XOR Q ( $P \oplus Q$ )
0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0

- Tabela Verdade dos Operadores Básicos

 Lógica Digital

## Operadores Booleanos

Postulados básicos		
$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$	Propriedade comutativa
$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$	Propriedade distributiva
$1 \cdot A = A$	$0 + A = A$	Elementos de identidade
$A \cdot \overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$	Elementos de inversão
Outras identidades		
$0 \cdot A = 0$	$1 + A = 1$	
$A \cdot A = A$	$A + A = A$	
$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$	Propriedade associativa
$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	Teorema de DeMorgan



### Lógica Digital

#### Portas Lógicas

- Uma porta lógica é um circuito eletrônico em que a saída é uma operação booleana
- As portas lógicas usadas na lógica digital são:
  - AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR
- Cada porta lógica tem:
  - Símbolo Gráfico
  - Função Algébrica
  - Tabela verdade



 Lógica Digital

## Portas Lógicas

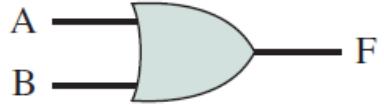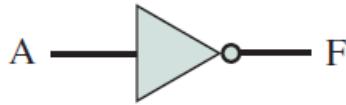Nome	Símbolo gráfico	Função algébrica	Tabela verdade															
AND		$F = A \cdot B$ ou $F = AB$	<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	F																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		$F = A + B$	<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
NOT		$F = \bar{A}$ ou $F = A'$	<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	A	F	0	1	1	0									
A	F																	
0	1																	
1	0																	

 Lógica Digital

## Portas Lógicas
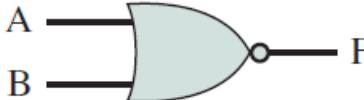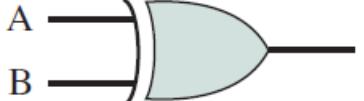
<b>NAND</b>	 A B	$F = \overline{AB}$	<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	A	B	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	F																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
<b>NOR</b>	 A B	$F = \overline{A + B}$	<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	A	B	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
<b>XOR</b>	 A B	$F = A \oplus B$	<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																



## Lógica Digital

### Portas Lógicas

- Conjuntos funcionalmente completos:
  - AND, OR, NOT
  - AND, NOT
  - OR, NOT
  - NAND
  - NOR



 Lógica Digital

## Portas Lógicas

- Para as portas AND e NOT formarem um conjunto funcionalmente completo deve ser possível representar o OR usando apenas AND e NOT
- $A + B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$
- $A \text{ OR } B = \text{NOT } ((\text{NOT } A) \text{ AND } (\text{NOT } B))$
- Exercício para casa: representar a função AND utilizando as portas OR e NOT


### Lógica Digital

#### Uso de Portas NAND

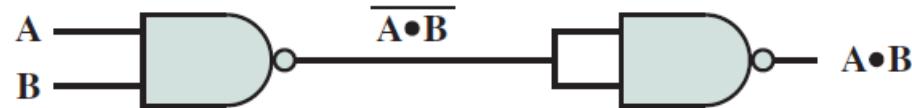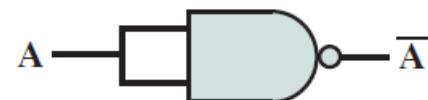

### 📌 Lógica Digital

## Uso de Portas NAND

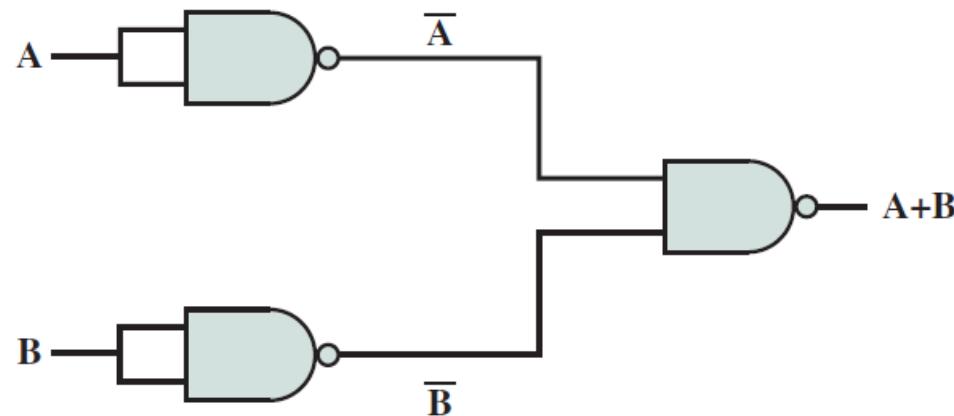





## Lógica Digital

### Portas Lógicas

- Esses desenhos demonstram o uso das portas NAND para as operações NOT, AND e OR
- Similarmente os próximos slides irão apresentar o uso de NOR para as operações NOT, AND e OR


### 📌 Lógica Digital

#### Uso de Portas NOR

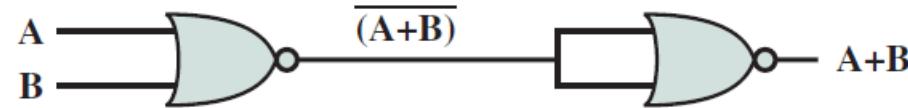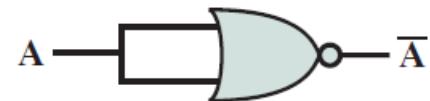

### Lógica Digital

#### Uso de Portas NOR

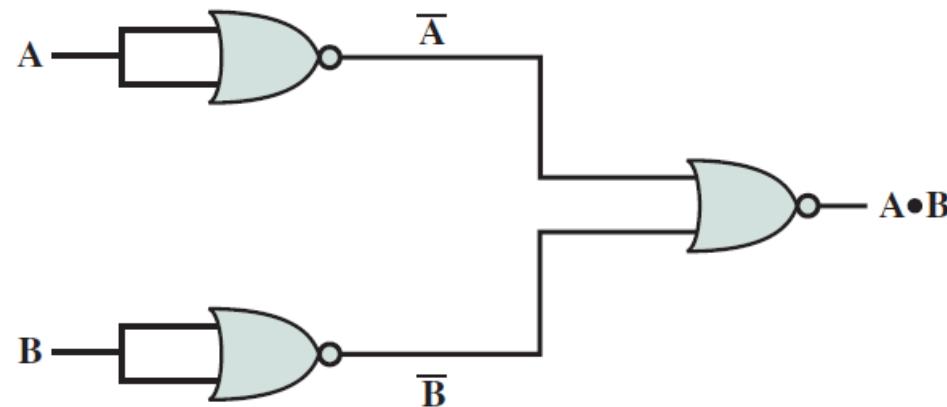

 Lógica Digital

## Função Booleana de 3 Variáveis

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0


 Lógica Digital

## Portas Lógicas

- Nessa Tabela Verdade existem 3 combinações que fazem com que F seja 1.
- Pode ser representada por:
  - $F = \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C}$
- Forma de expressão conhecida como **Soma dos Produtos (SOP)**

### Lógica Digital

#### Implementação da Soma dos Produtos

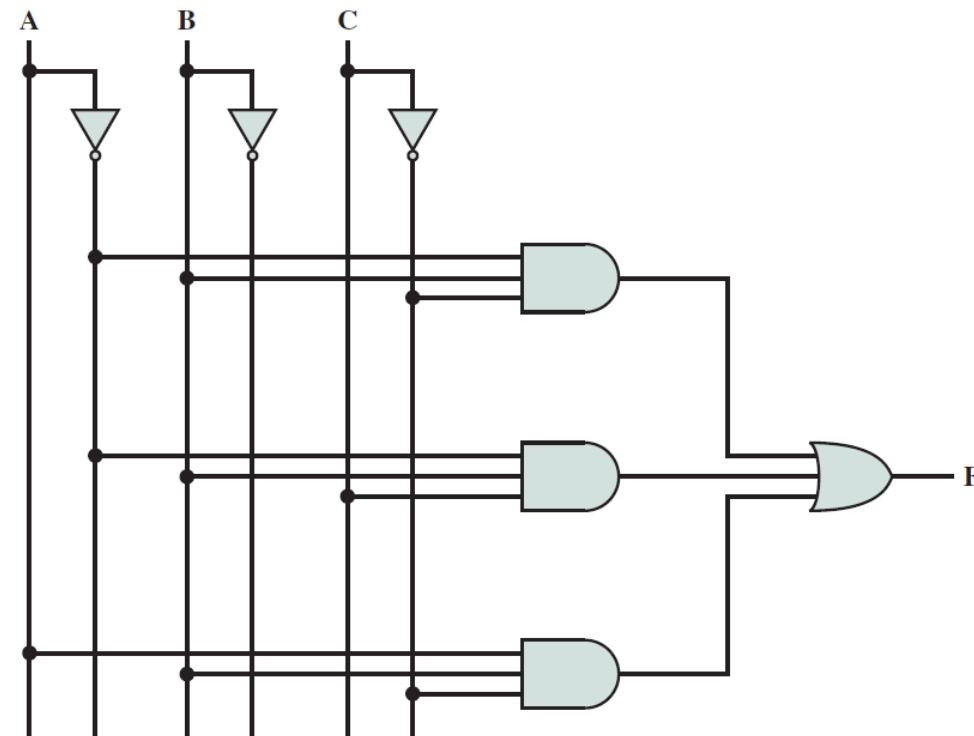


### Lógica Digital

#### Produto das Somas (POS)

- Mesma expressão F pode ser representada por:
- $F = (A + B + C) \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$
- SOP tem um termo para cada 1
- POS tem um termo para cada 0

📌 Lógica Digital

## Implementação do Produto das Somas

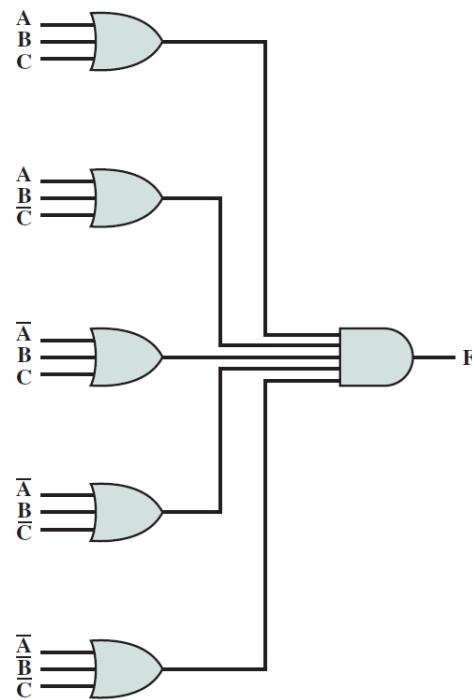



## Lógica Digital

### Circuitos Combinacionais

- Mesma expressão pode ter mais de 1 representação
- Interessante usar a forma mais simples
- Alguns casos, pode ser interessante utilizar apenas 1 tipo de porta
- Métodos de Simplificação:
  - Simplificação Algébrica
  - Mapa de Karnaugh




## Lógica Digital

### Simplificação Algébrica

- A mesma expressão F anterior pode ser expressa por:
  - $F = B(\bar{A} + \bar{C})$

📌 Lógica Digital


## Implementação Simplificada

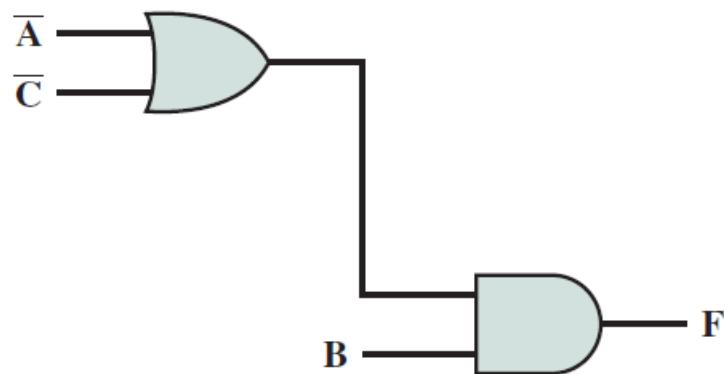

 Lógica Digital
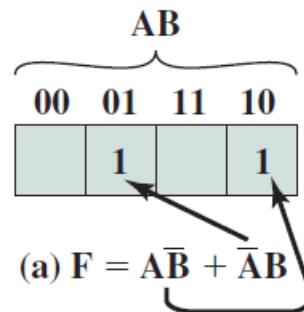
## Mapa de Karnaugh


- Maneira conveniente de representar uma função booleana
- Mapa é uma matriz de  $n^2$  quadrados
  - Todas as combinações possíveis de n variáveis



 Lógica Digital

## Mapa de Karnaugh


- 3 variáveis = 8 quadrados

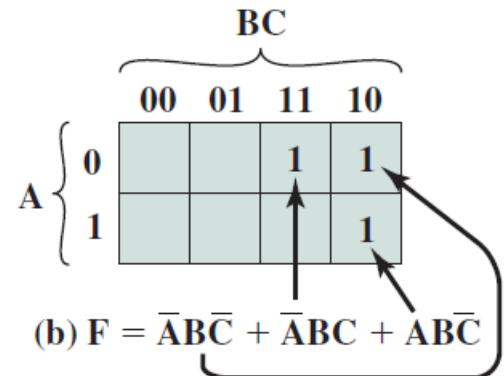

 Lógica Digital

## Mapa de Karnaugh

- 4 variáveis = 16 quadrados

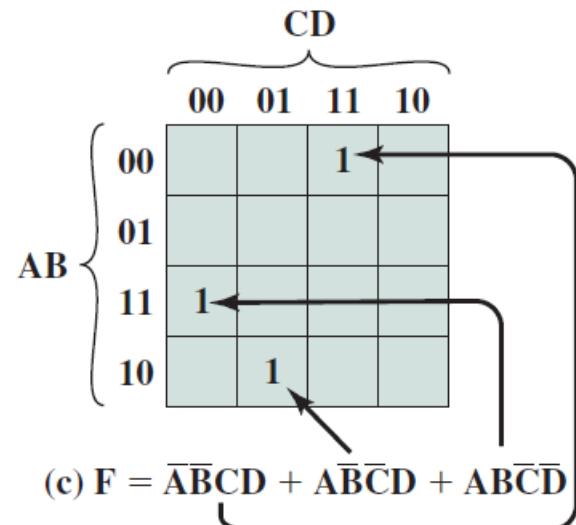

## ROM – Read Only Memory

- Circuitos combinacionais são conhecidos como circuitos sem memória.
- Saída depende apenas da entrada
- Exceção é a **memória somente de leitura**
- Informação armazenada em ROM é permanente.
- Criada durante o processo de fabricação.
- Pode ser implementada com um decodificador e conjunto de portas OR

# ROM – Tabela Verdade

Entrada				Saída			
$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$Z_1$	$Z_2$	$Z_3$	$Z_4$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

## Circuitos Sequenciais

- Circuitos combinacionais, com exceção da ROM, não proporcionam memória ou informação de estado
- Dessa forma, em alguns casos, é necessário a utilização de circuitos sequenciais
- A saída atual de um circuito sequencial depende da entrada e do estado atual do circuito


## Flip-flops

- Circuito sequencial mais simples
- Dispositivo biestável
- Existe em dois estados e na ausência de entrada permanece no estado
- Funciona como memória de 1 bit
- Tem duas saídas : uma é sempre o complemento da outra.

## Flip-flop S-R

- Duas entradas:
  - S (set)
  - R (reset)
- Duas saídas:
  - $Q$  e  $\bar{Q}$

## Flip-flop S-R

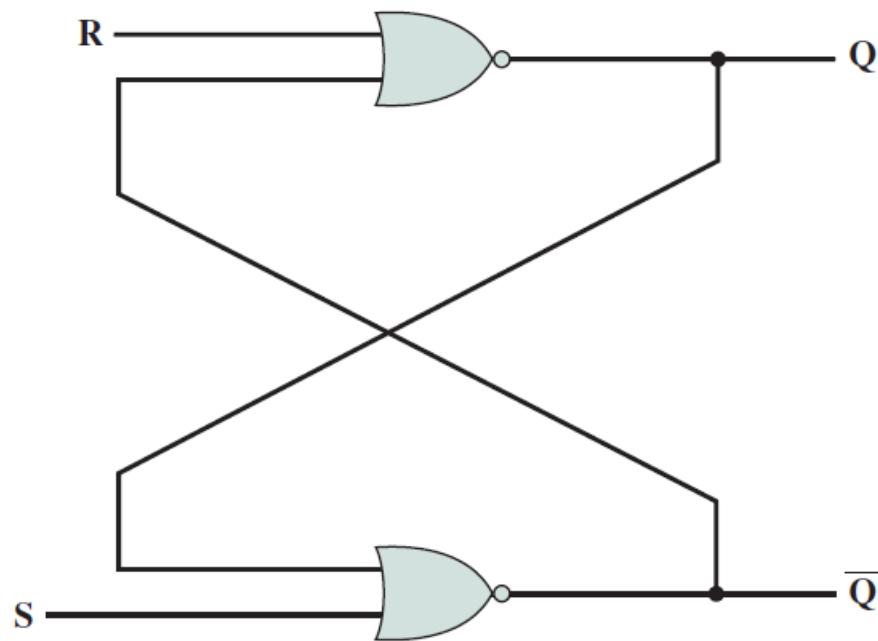

## Flip-flop S-R

- Demonstração da estabilidade:
  - Supondo S e R iguais a 0.
  - Entradas porta NOR inferior são  $Q = 0$  e  $S = 0$
  - Dessa maneira saída  $\bar{Q} = 1$
  - Entradas porta NOR superior são  $\bar{Q} = 1$  e  $R = 0$
  - A saída será  $Q = 0$
  - Ou seja, permanece estável para  $R = S = 0$
- Usando raciocínio análogo para  $Q = 1$ , vemos que continua  $R = S = 0$

## Flip-flop S-R

- Alterando o valor

- Supondo S e R iguais a 0,  $Q = 0$  e  $\bar{Q} = 1$  .
- Mudando S para 1.
- As entradas NOR inferior são  $S = 1$  e  $Q = 0$ .
- Após  $\Delta t$  saída da porta NOR inferior será  $\bar{Q} = 0$ .
- Nesse instante as entradas de NOR superior será
- $R = 0$ ,  $\bar{Q} = 0$
- Após outro  $\Delta t$  a saída Q se torna 1.
- Já sabemos que é estável.

✓ **Atividades**


✓ Ler o capítulo 11 da bibliografia a seguir:

STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 10<sup>a</sup> edição. São Paulo: Pearson, 2010.

Motivação: Cai na prova. ☺

## Contato

## Infraestrutura de TI

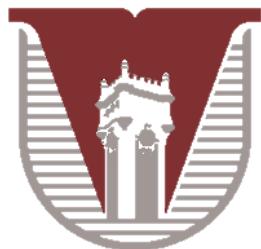

**Professor:**  
André Saraiva, DSc

**E-mail:**  
[andre.saraiva@univassouras.edu.br](mailto:andre.saraiva@univassouras.edu.br)

